


디지털회로실험 보고서

-6 주차-





전자공학과
2015104027
박정진

실험 결과






Lab10 - 1 TTL74165

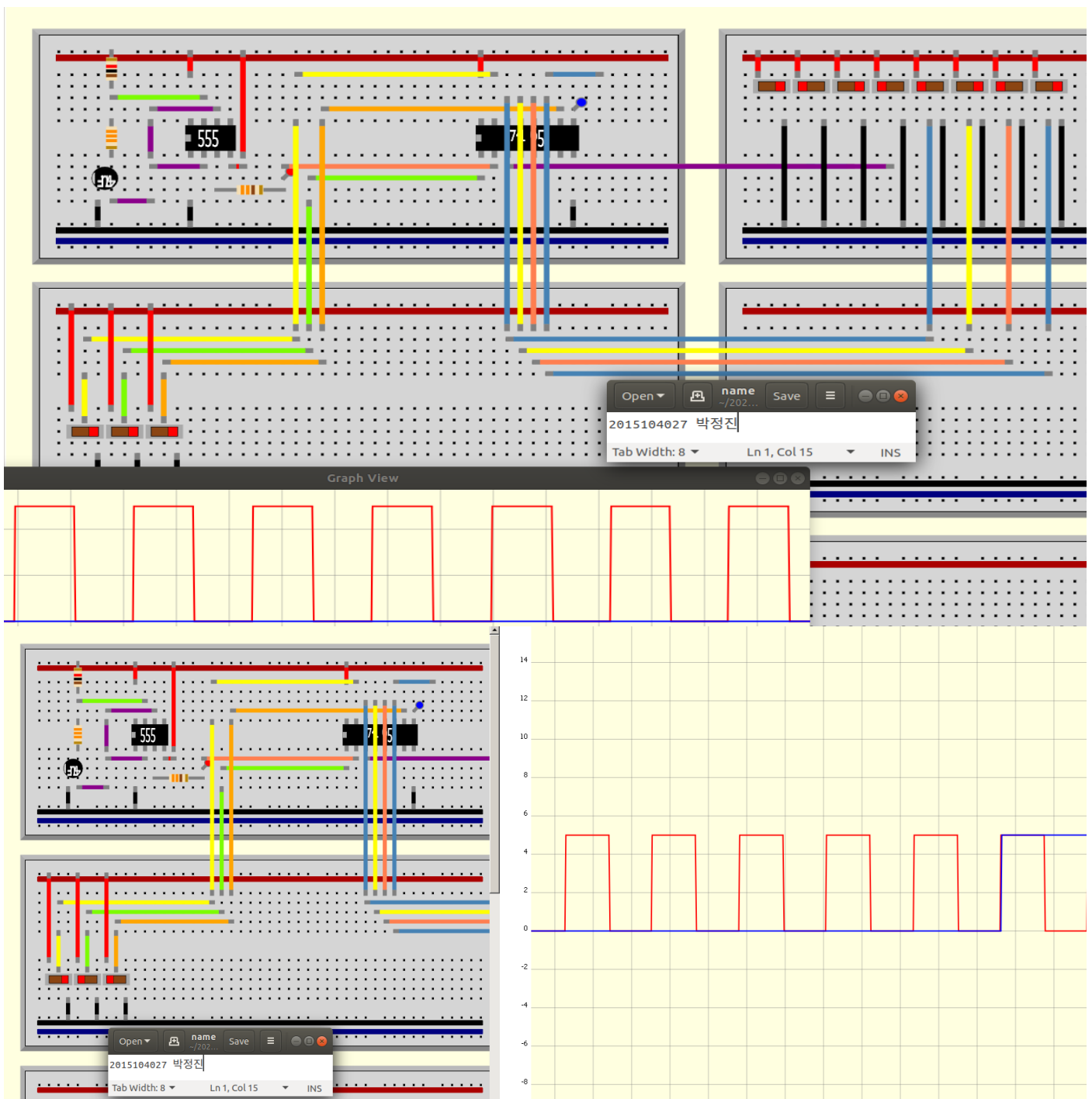


to BCD encoder
: counter

   
 


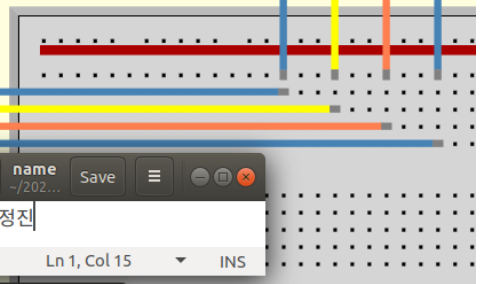    Open name Save
~/202...
2015104027 박정진
Tab Width: 8 Ln 1, Col 15 INS



 Open name Save
~/202...
2015104027 박정진
Tab Width: 8 Ln 1, Col 15 INS



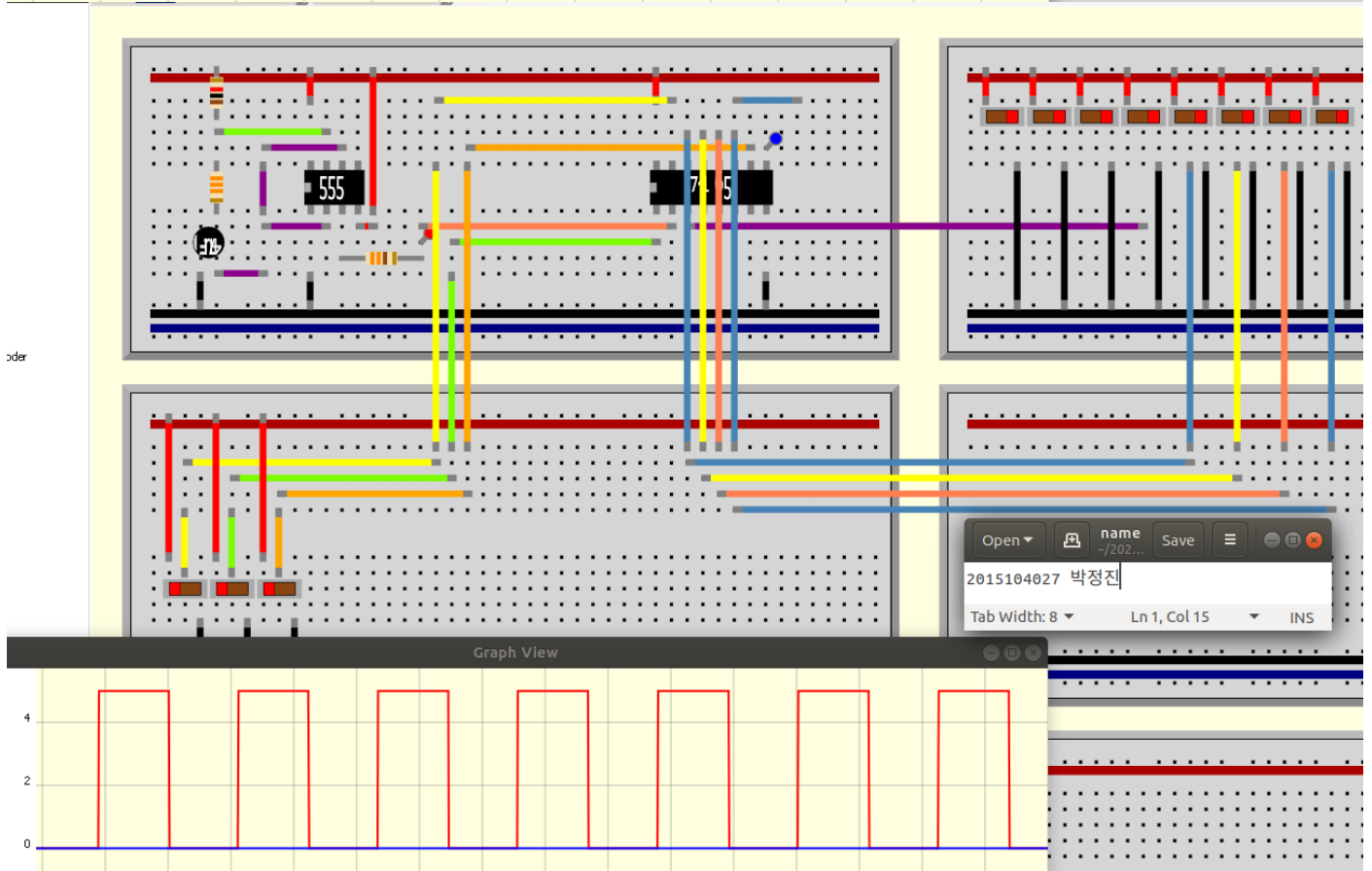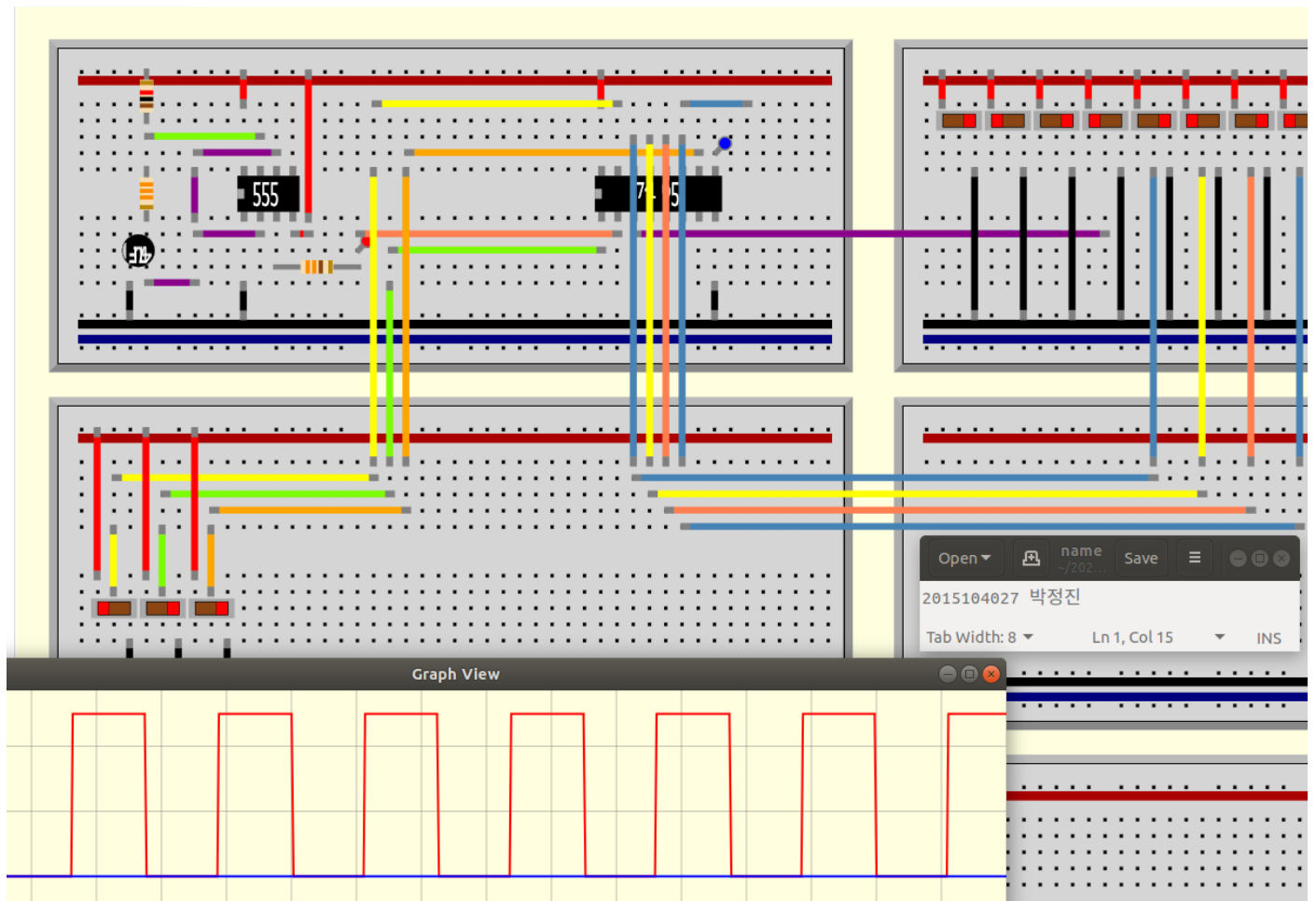

Truth Table

CP1	CP2	PLb	DS	P[7..0]	Q7	Q7b	
x	x	0			P[7]	~P[7]	Parallel Load
↑	0	1					Shift Right
↑	1	1					No Change

첫 번째 결과 CP2 : 0 PLb : 0 (Parallel Load) P[7:0] = 8'b01010101


두 번째 결과 CP2 : 0 PLb : 1 (Shift Right) P[7:0] = 8'b01010101 을 로드 했으므로 바로 다음 클락에서 Q7 이 1 이 나오는 것을 확인 할 수 있다.


세 번째 결과 CP2 : 0 PLb : 1 (Shift Right) P[7:0] = 8'b01010101 을 로드 했으므로 그 이후 나오는 결과들이 0101.. 순서로 rising edge trigger 에 맞춰서 나오는 것을 확인 할 수 있다.


네 번째 결과 CP2 : 1 PLb : 0 (Parallel Load) P[7:0] = 8'b01010101

네 번째 결과 CP2 : 1 PLb : 1 (No Change) No change 상태로 Rising edge 를 만나도 shift 하지 않고 가만히 있는 결과를 확인 할 수 있다.

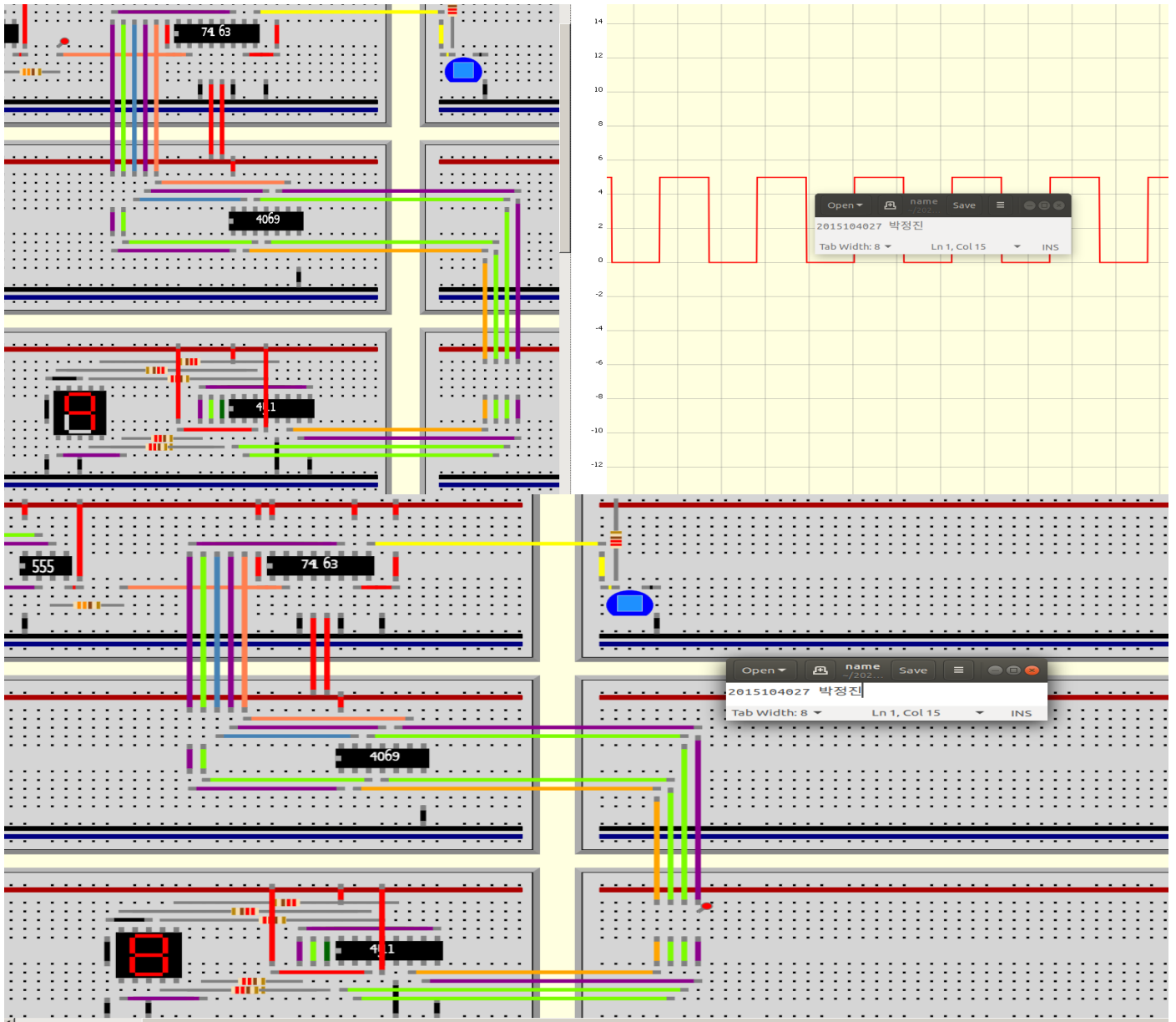Lab10 - 2 ttl74163 count down with synchronous reset



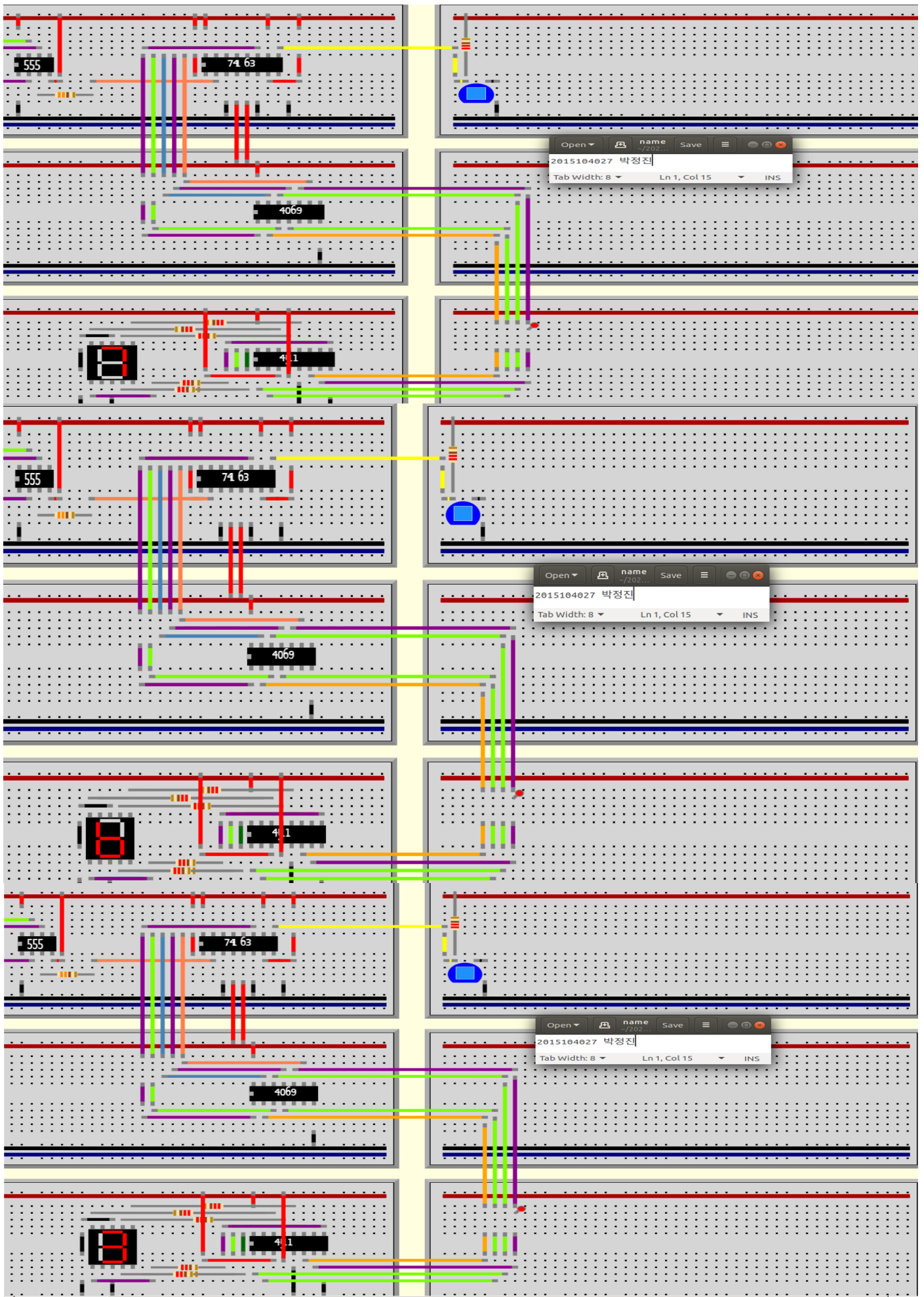

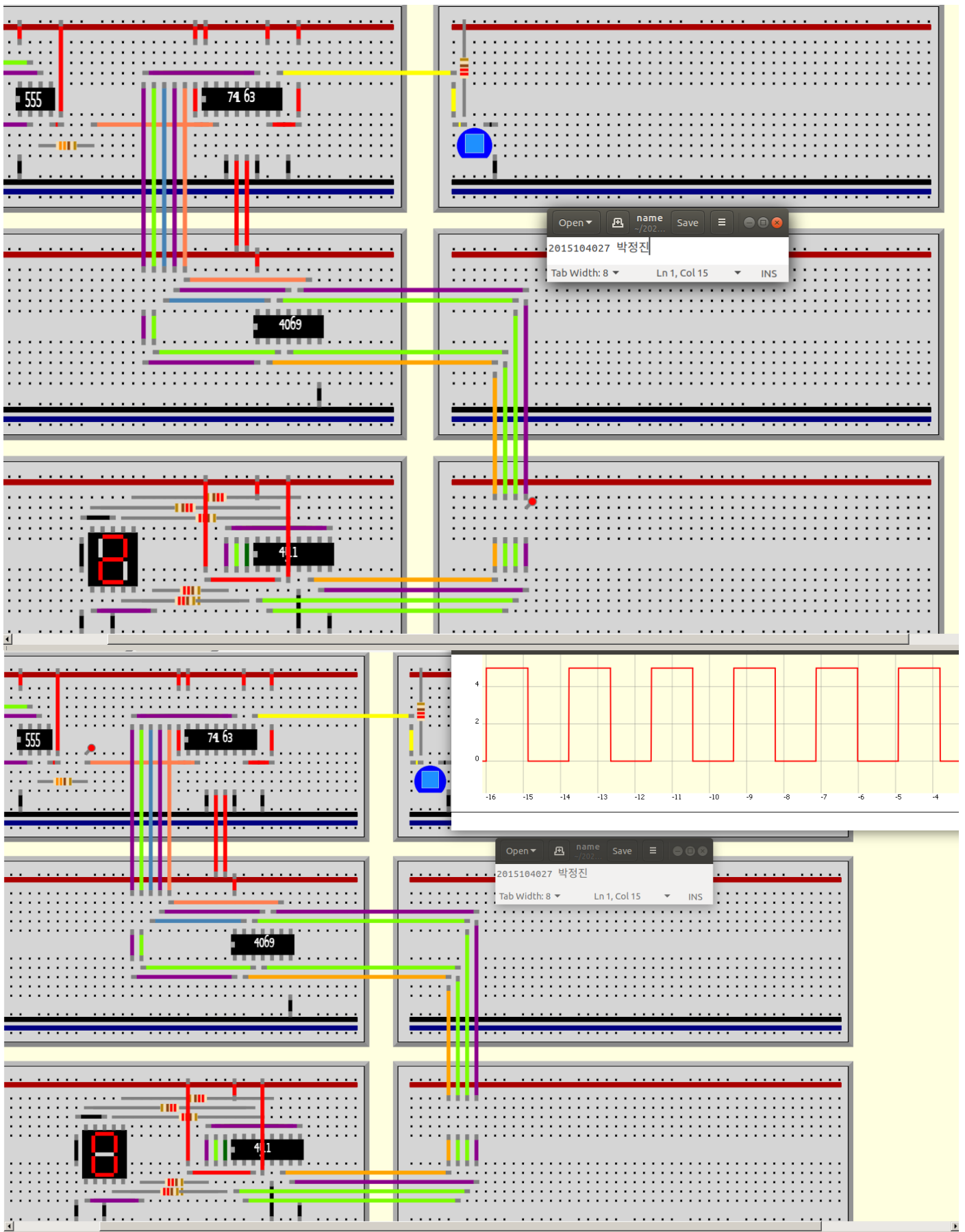

리셋 버튼은 푸쉬 버튼으로 구현했고 해당 전압이 0 일때 rising edge 를 만나야 동작한다. reset 을 로드와 연결 시켰으며 parallel load 값을 4'b0110 으로 맞췄다. 이후 Not gate 를 통해 1's complement 를 취하므로 해당값은 4'b1001 = 9 로 바뀐다. 그 값을 4511 display decoder 를 통과시켜 7segment 에 디스플레이를 해보면 9 가 나오는 것을 확인 할 수 있다. 이후 rising

edge 를 만나면 카운터는 1 을 증가시키지만 위에 언급했듯 not gate 를 만나므로 최종 디코더에 들어가는 비트는 감소하는 것으로 나타나져 segment 는 9, 8, 7, ... , 0 순으로 디스플레이 된다.