

디지털회로실험 보고서

-7 주차-


전자공학과
2015104027
박정진

실험 결과

쿼터스 시뮬레이션 결과

회로도 (schematic.pdf 에서 더 자세히 볼 수 있음)

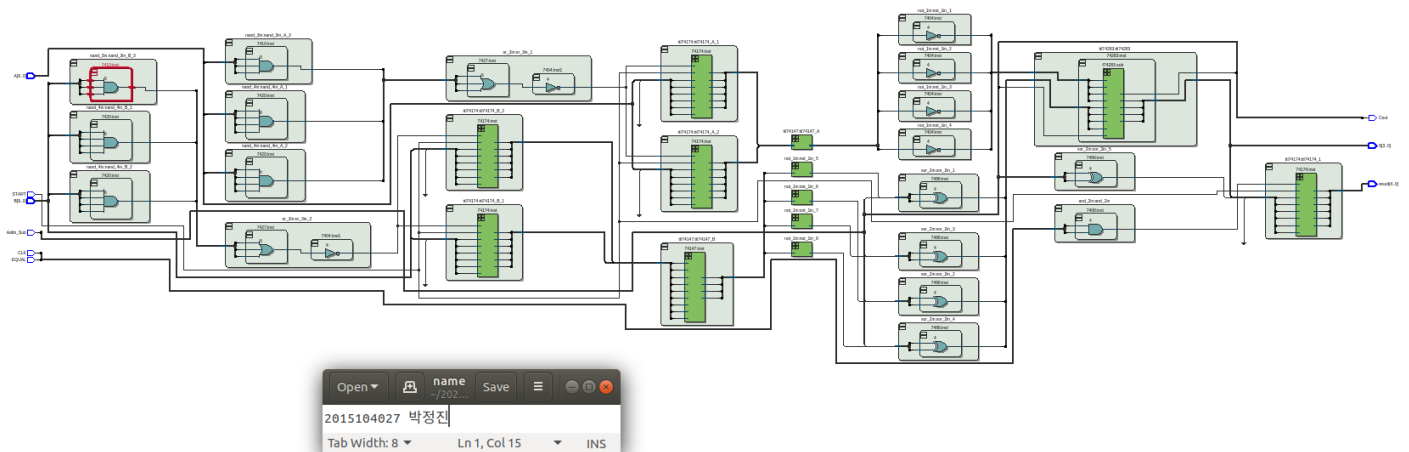뿡판 시뮬레이터를 하다 뿡판 최대 6 개의 공간이 부족하여 쿼터스 시뮬레이션으로 진행하였다.



동작 방법 :

초기에 아무것도 누르지 않았을 때에는 A 와 B 모두 10'b1111111111 의 상태로 push button 에서 pull up 저항을 달아 설정한다. 따라서 버튼을 클릭하면 해당되는 부분은 (1→0) 으로 전압이 떨어진다. 버스 순서는 (MSB)9, 8, 7, 6, ... , 1, 0(LSB)이다. 이 상태에서 start(push button, pull down)을 누른 상태(0→1)에서 계산할 두 수를 클릭하고 Equal(push button, pull down)을 누르면 (0→1) 계산 결과가 나온다. 해당 상태에서 Start 버튼을 다시 누르면(1→0) 이 되고 계산 결과는 0 으로 리셋 된다.

Equal 버튼은 Clock 과 and 로 연결하여 CLK_Enable 신호로 74174 의 클럭으로 사용하였다. 따라서 Equal 버튼이 눌러야만 74147 에 클럭이 들어간다.

Start 버튼은 74147 즉 DFF 의 CLRb 로 들어가며 Start = 0 일때는 계산이 적용되지 않고 계속 리셋만 되어 최종 결과가 0 으로 리셋 및 지속 된다.

해당 시뮬레이션에서는 마지막 이 5 자리의 숫자(Cout, S[3..0])를 7segment 로 표현하기 위해 사용되는 segment decoder 를 대신 할 수 있는 방법이 생각나지 않았고, 또한 K map 을 이용해 표현하기에는 뿡판의 공간이 매우 부족하여 하지 못하였다. 만약 Selector 같은 ALU 가 더 많거나 2 input primitive gate 로 구성된 칩들의 Fan in 이 더 컸으면 아마 뿡판 공간이 부족하지 않았을 듯 하다.

위 회로에서 핵심 포인트는 Addn_Sub 이다. wire 이름의 의미와 같이 0 일 땐 Add, 1 일땐 Subtract 를 수행하도록 하였다. Xor(7486) 을 이용하여 4bit Full adder 에 들어갈 B 를 계산하였다. $4'b0^B = B(Add)$, $4'b1^B = Bn(Sub)$ 으로 Subtract 을 진행할 땐 B 를 1's complement 를 취하고 Cin =0 (add), Cin=1(Sub)를 통해 전체적으로 Subtract 에서 2's complement 로 계산되게 하였다.

bits	unsigned	signed
5'b00000	0	
5'b00001	1	
5'b00010	2	
5'b00011	3	
5'b00100	4	
5'b00101	5	
5'b00110	6	
5'b00111	7	
5'b01000	8	
5'b01001	9	
5'b01010	10	
5'b01011	11	
5'b01100	12	
5'b01101	13	
5'b01110	14	
5'b01111	15	
5'b10000	16	
5'b10001	17	
5'b10010	18	
5'b10011		
5'b10100		
5'b10101		
5'b10110		
5'b10111	23	-9
5'b11000	24	-8
5'b11001	25	-7
5'b11010	26	-6
5'b11011	27	-5
5'b11100	28	-4
5'b11101	29	-3
5'b11110	30	-2
5'b11111	31	-1

위의 도표 대로 수를 사용하기 위해선 Addn_Sub = 1 일 때 즉 Subtract 을 수행할 때 마지막에서 나오는 Bout 과 Addn_Sub 를 Xor 해줘야 위 와 같은 결과를 도출 할 수 있다. Xor 계산을 하는 이유는 덧셈에서 나오는 Cout(MSB) = 1 (계산 결과 16 이상) 은 unsigned 로, 뺄셈을 진행 했을 때 나오는 Bout(MSB) = 1 은 signed(2's complement)로 취급해야 하기 때문이다.

Case 1)

A = 0


B = 8

Addn_Sub = 1'b0

결과 예상 : 8

Equal rising(0->1) 과 함께 계산 결과 result(C_out, S) 가 정확히 8(5'b01000) 이 나오는 것을 확인 할 수 있다.

Start Falling(1->0) 과 함께 계산 결과 result 가 5'b00000 으로 리셋 되는 것을 확인 할 수 있다.

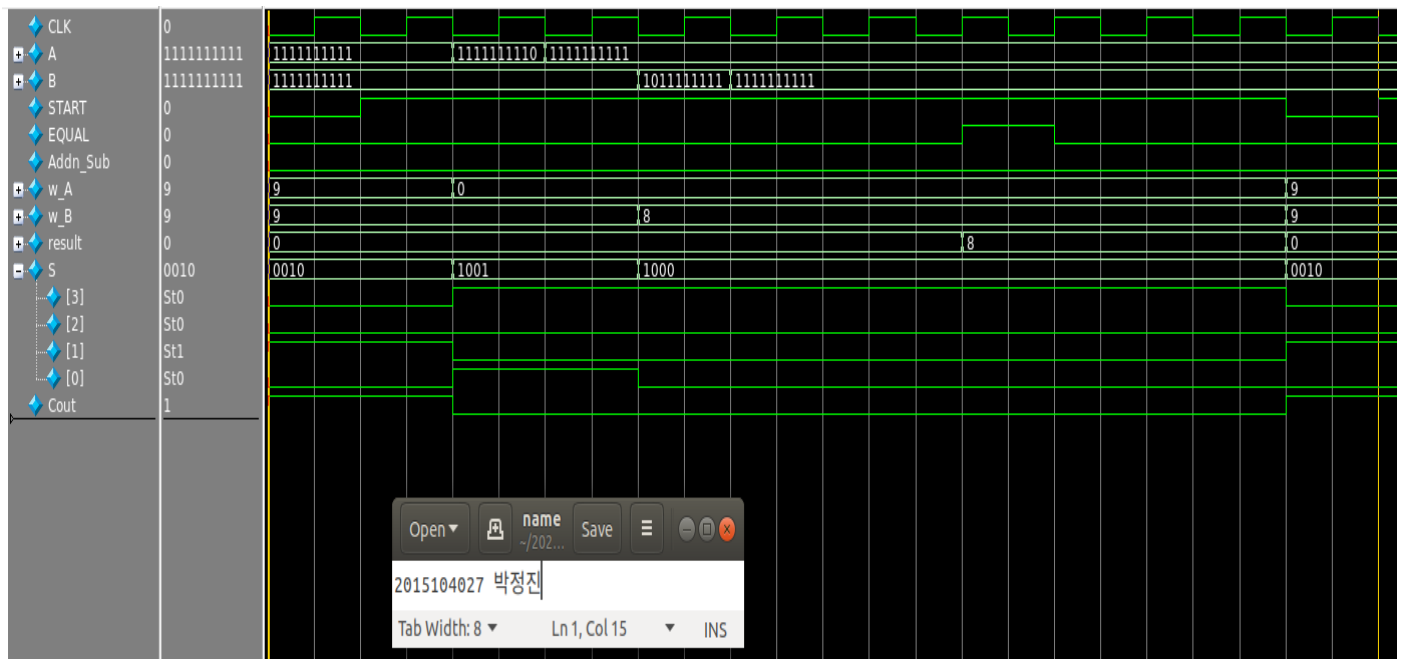

Case 2)

A = 7


B = 3

Addn_Sub = 1'b0

결과 예상 : 10

Equal rising(0->1) 과 함께 계산 결과 result(C_out, S) 가 정확히 8(5'b01010) 이 나오는 것을 확인 할 수 있다.

Start Falling(1->0) 과 함께 계산 결과 result 가 5'b00000 으로 리셋 되는 것을 확인 할 수 있다.

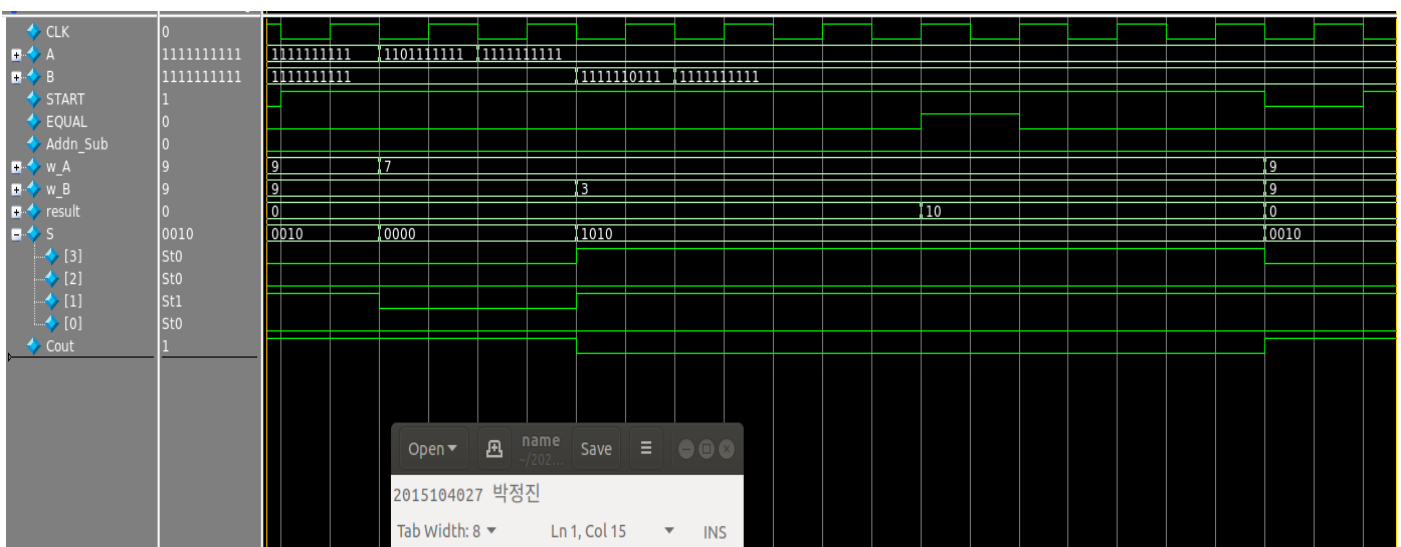

Case 3)

A = 9


B = 8

Addn_Sub = 1'b0

결과 예상 : 17

Equal rising(0->1) 과 함께 계산 결과 result(C_out, S) 가 정확히 8(5'b10001)(unsigned) 이 나오는 것을 확인 할 수 있다.

Start Falling(1->0) 과 함께 계산 결과 result 가 5'b00000 으로 리셋 되는 것을 확인 할 수 있다.

 

Case 4)

A = 0


B = 8

Addn_Sub = 1'b1

결과 예상 : -8

Equal rising(0->1) 과 함께 계산 결과 result(C_out^Addn_Sub, S) 가 정확히 8(5'b11000)(Signed)이 나오는 것을 확인 할 수 있다.

Start Falling(1->0) 과 함께 계산 결과 result 가 5'b00000 으로 리셋 되는 것을 확인 할 수 있다.

 

Case 5)

A = 7


B = 3

Addn_Sub = 1'b1

결과 예상 : 4

Equal rising(0→1) 과 함께 계산 결과 result(C_out^Addn_Sub, S) 가 정확히 8(5'b00100)(Signed)이 나오는 것을 확인 할 수 있다.

Start Falling(1→0) 과 함께 계산 결과 result 가 5'b00000 으로 리셋 되는 것을 확인 할 수 있다.

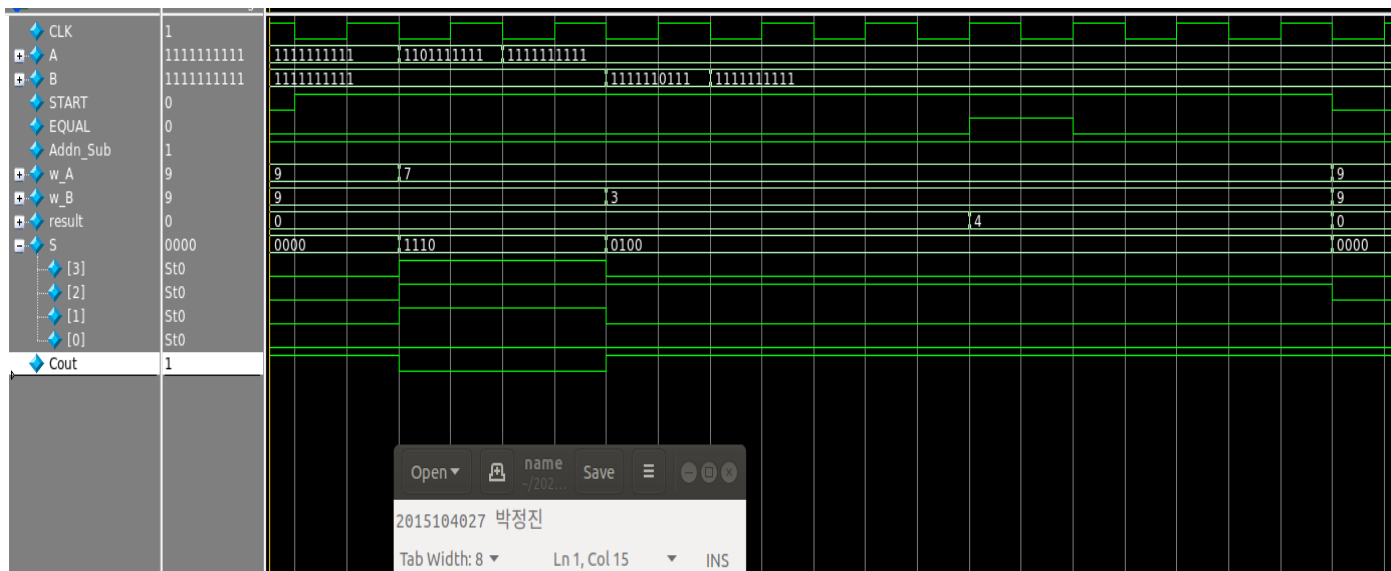

Case 6)

A = 8

B = 9

Addn_Sub = 1'b1

결과 예상 : -1

Equal rising(0→1) 과 함께 계산 결과 result(C_out^Addn_Sub, S) 가 정확히 8(5'b11111)(Signed)이 나오는 것을 확인 할 수 있다.

Start Falling(1→0) 과 함께 계산 결과 result 가 5'b00000 으로 리셋 되는 것을 확인 할 수 있다.

